

101 學年四技二專第五次聯合模擬考試

電機與電子群 專業科目（一） 詳解

101-5-03-4

101-5-04-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	A	D	A	D	C	A	C	B	A	D	D	B	C	B	C	C	B	D	A	C	B	D	A
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	D	C	B	A	B	C	B	A	A	D	C	B	A	D	B	C	C	D	A	A	C	C	D	B

第一部份：基本電學

1. $I = A_{nev}$, $I_A = \frac{\frac{2.5 \times 10^{19}}{6.25 \times 10^{18}}}{4} = 1\text{A}$, $I_B = \frac{2}{4} = 0.5\text{A}$


$$\therefore \frac{v_A}{v_B} = \frac{I_A}{I_B} = \frac{1\text{A}}{0.5\text{A}} = 2, \therefore v_A = 2v_B$$

2. $H = 0.24 \text{ Pt} = \text{ms}\Delta T$

$$0.24 \times 500 \times 0.75 \times 5 \times 60 = 1 \times 1000 \times \Delta T, \Delta T = 27^\circ\text{C}$$

$$T = 20 + 27 = 47^\circ\text{C}$$

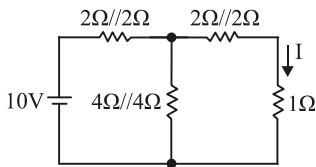3. 將電路化簡為下圖, $I = \frac{10}{2} \times \frac{2}{2+2} = 2.5\text{A}$



4. $\therefore R_1 = \frac{R_a \times R_b + R_b \times R_c + R_c \times R_a}{R_c}$

$$\therefore 20 = \frac{10 \times R_b + 15 \times R_b + 15 \times 10}{15}$$


$$15 \times 20 = 25 R_b + 150, R_b = \frac{150}{25} = 6\Omega$$

$$R_2 = \frac{10 \times 6 + 6 \times 15 + 15 \times 10}{10} = 30\Omega$$

$$R_3 = \frac{10 \times 6 + 6 \times 15 + 15 \times 10}{6} = 50\Omega$$

$$R_{AB} = R_a + R_b = 10 + 6 = 16\Omega$$
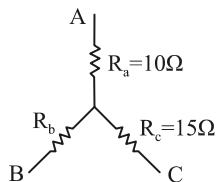
$$R_{BC} = R_b + R_c = 6 + 15 = 21\Omega$$





5. A_1 與 A_2 依電流方向

視為流出

$$3 = 5 + A_1 + A_2$$

$$A_1 + A_2 = -2\text{A}$$

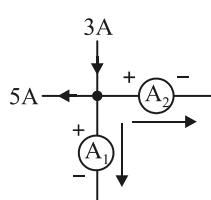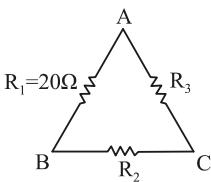

6. $\begin{cases} 12 = 2(I_1 - I_3) + 5(I_1 - I_2) + 15 \\ 15 = 5(I_2 - I_1) + 3(I_2 - I_3) + I_2 \end{cases}$

$$\therefore I_3 = 2\text{A}, \begin{cases} 7I_1 - 5I_2 = 1 \\ 5I_1 - 9I_2 = -21 \end{cases}, I_1 = 3\text{A}, I_2 = 4\text{A}$$

$$V_{2\Omega} = 1 \times 2 = 2\text{V}, V_{3\Omega} = 2 \times 3 = 6\text{V}$$

7. $R_{TH} = (8\text{k} // 8\text{k}) + (10\text{k} // 15\text{k}) = 4\text{k} + 6\text{k} = 10\text{k}$

$$E_{TH} = 100 \frac{15\text{k}}{15\text{k} + 10\text{k}} - 100 \frac{8\text{k}}{8\text{k} + 8\text{k}} = 60 - 50 = 10\text{V}$$

$$I = \frac{10}{10\text{k} + 10\text{k}} = 0.5\text{mA}$$


8. ① $12\text{V}, I = \frac{12}{4} = 3\text{A}$

② $2\text{V}, I'' = \frac{-2}{4} = -0.5\text{A}$

③ $2\text{A}, I''' = 0\text{A}$

④ $1\text{A}, I''' = -1 \frac{2}{2+2} = -0.5\text{A}$
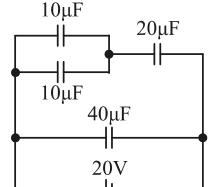
$$I_N = I + I'' + I''' + I''' = 2\text{A}$$



9. 將電路化簡為右圖

$$Q_{20\mu\text{F}} = C \times V$$

$$= 20 \mu \times 10\text{V} = 200\mu\text{C}$$

10. $\bar{E} = k \frac{Q}{d^2}, \bar{E} = \bar{E}_1 + \bar{E}_2 = 0\text{N/C}$, $V = k \frac{Q}{d}$

$$V = V_1 + V_2 = 9 \times 10^9 \frac{1 \times 10^{-9}}{1} + 9 \times 10^9 \frac{1 \times 10^{-9}}{1} = 18\text{V}$$


11. $\bar{F} = \frac{\mu_0 \times \ell \times I_1 \times I_2}{2\pi \times d} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1 \times 10 \times 20}{2\pi \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-3}\text{N}$

12. $e = B\ell v \sin \theta$, ∵導線與移動方向之間角度為 53°

$$\therefore e = 20 \times 10^{-1} \times 5 \times \sin 53^\circ = 8\text{V}$$

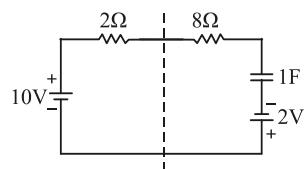
13. $\tau = (2+8) \times 1 = 10\text{s}$, $V_c(t) = (-2) + [10 - (-2)](1 - e^{-\frac{t}{10}})$

$$= -2 + 12(1 - e^{-0.1t}) = 10 - 12e^{-0.1t}\text{V}$$



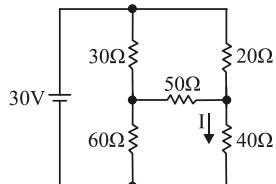14. $\because L \Rightarrow$ 短路 $C \Rightarrow$ 開路 \therefore 電橋平衡

$$\therefore I = \frac{30}{20+40} = 0.5 \text{ A}$$



15. $v(t=12.5 \text{ mS}) = 100\sqrt{2} \sin(314 \times 12.5 \text{ m})$

$$= 100\sqrt{2} \sin(2\pi \times 50 \times \frac{1}{80}) = 100\sqrt{2} \sin(\frac{5}{4}\pi) = -100 \text{ V}$$

$$16. v(t) = 100 \sin(377t + 30^\circ), i(t) = -10 \cos(377t + 60^\circ)$$

$$= 10 \sin(377t + 60^\circ + 90^\circ - 180^\circ) = 10 \sin(377t - 30^\circ)$$

$$\therefore \text{電壓超前電流 } 60^\circ$$

17. $\bar{I} = \frac{\bar{V}_C}{X_L} = \frac{50 \angle -45^\circ}{5 \angle -90^\circ} = 10 \angle 45^\circ \text{ A}$

$$\bar{Z} = 5 - j5 = 5\sqrt{2} \angle -45^\circ \Omega$$

$$\bar{V} = \bar{I} \times \bar{Z} = 10 \angle 45^\circ \times 5\sqrt{2} \angle -45^\circ = 50\sqrt{2} \angle 0^\circ \text{ V}$$

18. $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}, 100 = \sqrt{60^2 + (20 - V_C)^2}$

$$(20 - V_C)^2 = 100^2 - 60^2 = 6400, V_C = 100 \text{ V}$$

19. $\bar{V} = \frac{30}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ, X_L = \omega L = 250 \times 8 \text{ m} = 2 \Omega$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{250 \times 1 \text{ m}} = 4 \Omega$$

$$\bar{G} = \frac{1}{3} - j\frac{1}{2} + j\frac{1}{4} = \frac{1}{3} - j\frac{1}{4} = \frac{5}{12} \angle -37^\circ \text{ S}$$

$$\bar{I}_R = \frac{\frac{30}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ}{3 \angle 0^\circ} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$I_R(t) = 10 \sin(250t + 30^\circ) \text{ A} = 10 \cos(250t - 60^\circ) \text{ A}$$

$$\bar{I}_L = \frac{\frac{30}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ}{2 \angle 90^\circ} = \frac{15}{\sqrt{2}} \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$I_L(t) = 15 \sin(250t - 60^\circ) \text{ A} = 15 \cos(250t - 150^\circ) \text{ A}$$

$$\bar{I}_C = \frac{\frac{30}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ}{4 \angle -90^\circ} = \frac{7.5}{\sqrt{2}} \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$I_C(t) = 7.5 \sin(250t + 120^\circ) \text{ A} = 7.5 \cos(250t + 30^\circ) \text{ A}$$

$$\bar{I} = \frac{30}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ \times \frac{5}{12} \angle -37^\circ = \frac{12.5}{\sqrt{2}} \angle -7^\circ \text{ A}$$

$$I(t) = 12.5 \sin(250t - 7^\circ) \text{ A} = 12.5 \cos(250t - 97^\circ) \text{ A}$$

20. $P(t) = VI \cos \theta - VI \cos(2\omega t + \theta)$

$$S = VI = 100 \times 5 = 500 \text{ VA}$$

$$P = VI \cos \theta = 100 \times 5 \times \cos 60^\circ = 250 \text{ W}$$

$$Q = VI \sin \theta = 100 \times 5 \times \sin 60^\circ = 250\sqrt{3} \text{ VAR}$$

$$P_{\max} = P + S = 750 \text{ W}, P_{\min} = P - S = -250 \text{ W}$$



21. $S = 500\sqrt{2} \text{ VA}, P = S \times PF = 500 \text{ W}$

$$Q_C = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) = P \left(\frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1} - \frac{\sin \theta_2}{\cos \theta_2} \right)$$

$$= 500 \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} - \frac{0}{1} \right) = 500 \text{ VAR}$$

$$C = \frac{Q_C}{E^2 \times \omega} = \frac{500}{(\frac{100}{\sqrt{2}})^2 \times 500} = 200 \mu\text{F}$$

22.

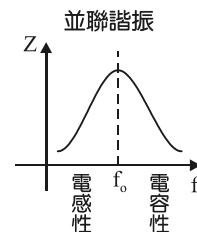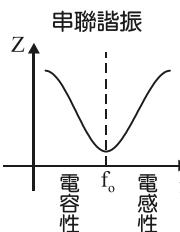

23. $Q_P = R \sqrt{\frac{C}{L}} = 100 \sqrt{\frac{100 \mu}{0.4 \text{ m}}} = 50$

24. $\bar{V}_{ao} = 100 \angle 30^\circ \text{ V}, \bar{V}_{bo} = 100 \angle 150^\circ \text{ V}$

$$\bar{V}_{co} = 100 \angle -90^\circ \text{ V}$$

$$\bar{V}_{bc} = \bar{V}_{bo} - \bar{V}_{co} = 100 \angle 150^\circ - 100 \angle -90^\circ = 173 \angle 120^\circ \text{ V}$$

25. $V_\ell = \sqrt{3} V_p, I_\ell = I_p, S_T = \sqrt{3} V_\ell I_\ell = 3 V_p I_p$

$$P_T = S_T \cos \theta = \sqrt{3} V_\ell I_\ell \cos \theta = 3 V_p I_p \cos \theta$$

$$Q_T = S_T \sin \theta = \sqrt{3} V_\ell I_\ell \sin \theta = 3 V_p I_p \sin \theta$$

第二部份：電子學

26. \because 磷為 5 壓元素， \therefore 此半導體為 N 型半導體

$$\frac{5 \times 10^{22}}{N_D} = \frac{10^7}{1} \Rightarrow N_D = 5 \times 10^{15}$$

$$n \times P = n_i^2 \Rightarrow P = \frac{n_i^2}{n} = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{5 \times 10^{15}}$$

$$= 4.5 \times 10^4$$

27. $N \uparrow \Rightarrow V_{BR} \downarrow$


28. $W = W_p + W_n, (W_p \times A) \times N_A = (W_n \times A) \times N_D$

$$\Rightarrow W_p \times N_A = W_n \times N_D, \therefore W_p < W_n \Rightarrow N_A > N_D$$

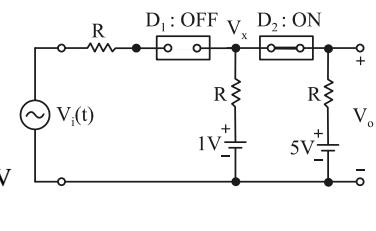29. ① 當 $V_i = +3 \text{ V}$ 時

$$\Rightarrow \begin{cases} D_1 : \text{OFF} \\ D_2 : \text{ON} \end{cases}$$


$$\therefore V_o = V_x = \frac{\frac{1}{R} + \frac{5}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = +3 \text{ V}$$



$$\text{② 當 } V_i = +9 \text{ V} \text{ 時} \Rightarrow \begin{cases} D_1 : \text{ON} \\ D_2 : \text{ON} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_o = V_x = \frac{\frac{+9}{R} + \frac{+1}{R} + \frac{+5}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = +5 \text{ V}$$

$$= \frac{15}{3} = +5 \text{ V}$$

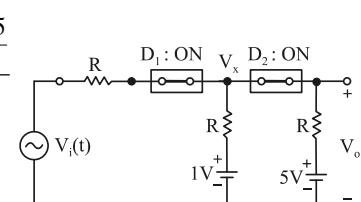

30. K.C.L $\Rightarrow I_S = I_Z + I_L$, $\therefore R_{L(\min)}$

$$\therefore I_{L(\max)} = I_S - I_{Z(\min)}$$


$$= \frac{V_S - V_o}{R_S} - I_{ZK}$$

$$= \frac{10 - 7}{0.1 k} - 2 m$$

$$= 30 mA - 2 mA = 28 mA$$

$$V_o = I_{ZK} \times 50 + V_{ZK} = 7 V$$
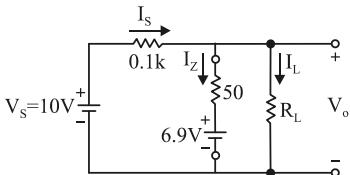
$$R_{L(\min)} = \frac{V_o}{I_{L(\max)}} = \frac{7 V}{28 mA} = 250 \Omega$$



31. 假設 $D_1 : ON$

$D_2 : ON$


$$V_o = +0 V$$

$$I_1 = \frac{5 - 0}{10 k} = 0.5 mA$$

$$I_2 = \frac{0 - (-1)}{5 k} = 0.2 mA (I_{D2} = I_2)$$

$$K.C.L \Rightarrow I_1 = I_{D1} + I_2 \Rightarrow I_{D1} = I_1 - I_2 \\ = 0.5 m - 0.2 m = 0.3 mA$$
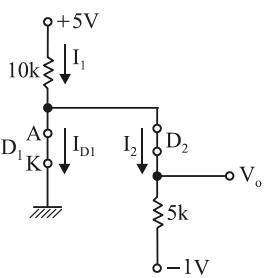
$$\therefore \begin{cases} I_{D1} > 0 \\ I_{D2} > 0 \end{cases}, \therefore \begin{cases} D_1 : ON \text{ (假設成立)} \\ D_2 : ON \end{cases}$$



32. 此為半波式二倍壓電路

$$33. V_{BE} > 0$$

$$V_{CE} > V_{CE(sat)} > 0$$

$$V_{BC} < 0$$

$$34. \because (1 + \beta)R_E >> (R_{B1} // R_{B2}) \text{ 不成立}$$

∴需採用精確解
等效電路

$$V_{BB} = V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \\ = +1.7 V$$

$$R_B = R_{B1} // R_{B2} \\ = 90 k // 10 k = 9 k\Omega$$


$$I_B = \frac{1.7 - 0.7}{9 k + 100 \times 0.5 k} \cong 16.9 \mu A \Rightarrow I_C = \beta I_B = 1.68 mA$$

$$\therefore \beta I_B \geq I_{C(max)} = \frac{17 - 0.2}{10 k + 0.5 k} = 1.6 mA$$

∴BJT 工作於飽和區 ($V_{BC} > 0$)

$$\text{假設 } V_E \text{ 為未知數}, \therefore \begin{cases} V_B = V_{BE} + V_E = V_E + 0.7 \\ V_C = V_{CE(sat)} + V_E = V_E + 0.2 \end{cases}$$
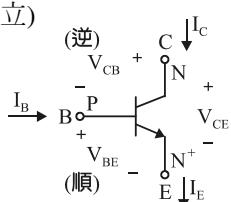
$$\begin{cases} I_B = \frac{V_{BB} - V_B}{R_B} = \frac{1.7 - V_E - 0.7}{9 k} = \frac{1 - V_E}{9 k} \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{17 - V_E - 0.2}{10 k} = \frac{16.8 - V_E}{10 k} \\ I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_E}{0.5 k} = 2 V_E \end{cases}$$



$$K.C.L \Rightarrow I_B + I_C = I_E, \frac{1 - V_E}{9 k} + \frac{16.8 - V_E}{10 k} = 2 V_E$$

$$\therefore V_E = 0.81 V, \Rightarrow I_B = \frac{1 - 0.81}{9 k} = 0.021 mA$$

$$I_C = 1.599 mA, I_E = 1.62 mA$$

$$V_C = V_{CE(sat)} + V_E = 0.2 + 0.81 = 1.01 V$$

$$35. (1) \text{ 先求工作點: } I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10.7 - 0.7}{1 M} = 10 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 1 mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10.7 - 1 m \times 5 k = 5.7 V$$

$$(2) r_\pi = \frac{\eta V_T}{I_{BQ}} = \frac{25 mV}{10 \mu A} = 2.5 k\Omega$$

$$|A_V| = \beta \times \frac{R_C // R_L}{r_\pi} = 100 \times \frac{5 k // 15 k}{2.5 k} = 150$$

$$|A_I| = \frac{R_B}{R_B + r_\pi} \times \beta \times \frac{R_C}{R_C + R_L} \\ = \frac{1000 k}{1000 k + 2.5 k} \times 100 \times \frac{5 k}{20 k} \cong 25$$

36. 若 Q_1 導通時, $V_{EC1} > 0$, 此電壓對 Q_2 的 B-E 接面為逆偏, B-C 接面為順偏, 故無法達到達靈頓電路之功能

37. 先求工作點, ∴:

$$(1 + \beta)R_E >> [R_{B3} // (R_{B1} + R_{B2})]$$

∴此分壓式偏壓可以使用近似解法:

$$V_{B1} = (+25 V) \times \frac{5 k}{10 k + 10 k + 5 k} = +5 V$$

$$I_{E1} = \frac{5 - 0.7}{1 k} = 4.3 mA \Rightarrow r_{e1} \cong \frac{\eta V_T}{I_{E1}} = \frac{26 mV}{4.3 mA} \cong 6.05 \Omega$$

$$I_{E2} = \alpha_1 \times I_{E1} \cong 14.28 mA \Rightarrow r_{e2} = \frac{\eta V_T}{I_{E2}} = \frac{26 mV}{4.28 mA} \cong 6 \Omega$$

$$A_{VT} = \frac{V_{o2}}{V_i} = \frac{V_{o1}}{V_i} \times \frac{V_{i2}}{V_{o1}} \times \frac{V_{o2}}{V_{i2}}$$

⇒ ∴CE 串 C.B, 且 $V_{i2} = V_{o1} = A_{V1} \times 1 \times A_{V2}$

$$A_{V1} = \frac{V_{o1}}{V_i} = -\beta \times \frac{r_{e2}}{r_{\pi 1}} \cong \frac{-r_{e2}}{r_{\pi 1}} = -1$$

$$A_{V2} = \frac{V_{o2}}{V_{i2}} = +\alpha \times \frac{R_C // R_L}{r_{e2}} \cong 1 \times \frac{2 k // 2 k}{6} = +166.7$$

$$\therefore A_{VT} = A_{V1} \times 1 \times A_{V2} = (-1) \times (+166.7) = -166.7$$


38. FET 為通道長度調變(Channel Length Modulation ⇒ C.L.M.)

39. ∵在 I_C 不變的條件下, 由 B 端進入 E 端的電洞愈多, 則 E 端發射的自由電子亦愈多, ∴ $I_E \uparrow, \alpha \downarrow$

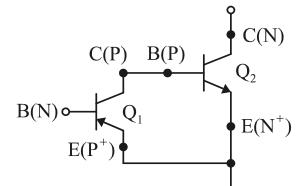40. ① N-ch EMOS 工作在 Ω 區, 在 V_{DS} 固定下, V_{GS} 愈小, 則由 D 到 S 通道電阻愈大

$$② g_m = 2 K(V_{GS} - V_t)^1 = 2 \times \sqrt{I_D \times K}$$

$$\Rightarrow g_m \propto \sqrt{I_D} \text{ (非線性關係)}$$



③ N-ch EMOS 工作於飽和區時， V_{DS} 愈小， I_D 稍微下降(：通道長度調變的原因)

41. ① P-ch JFET 最高電壓為源極(S)

② N-ch JFET，通道厚度愈窄， $|V_P|$ 下降

③ 當 S 端發生夾止時，D 端早已夾止
故 $I_D = 0$ (截止區)

42. $V_{GS} = 0 - I_D \times 1 = -I_D$

$$I_D = 8 \times (1 - \frac{-I_D}{-4})^2 = \frac{8}{16} (4 - I_D)^2 \Rightarrow I_D^2 - 10I_D + 16 = 0$$

$\therefore I_D = 2 \text{ mA or } 8 \text{ mA(不合)}$

($\because V_{GS} = 0 - 8 \text{ m} \times 1 \text{ k} = -8 \text{ V} < V_P \Rightarrow I_D = 0$)

N-ch JFET 進入飽和區之條件 \Rightarrow D 端恰好夾止

$\Rightarrow V_{GD} \leq V_P$

$$V_{GD} = V_G - V_D = 0 - (V_{DD} - 2 \text{ m} \times 2 \text{ k}) \leq -4$$

$$\Rightarrow -V_{DD} + 4 \leq -4, \therefore V_{DD} \geq +8 \text{ V} \Rightarrow V_{DD(\min)} = +8 \text{ V}$$

43. ① 先求交流互導因數 g_m

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = \frac{2 \times 16 \text{ m}}{4} \times \left(1 - \frac{-2}{-4}\right) = 4 \text{ m}\Omega$$

$$r_s = \frac{1}{g_m} = 250 \Omega$$

② 求 $R_s = ? \because V_{GS} = -2 \text{ V}$

$$\therefore I_D = 16 \text{ m} \times (1 - \frac{-2}{-4})^2 = 4 \text{ mA}$$

又 $V_{GS} = V_G - V_S = 0 - I_D \times R_s = -2$

$$\therefore R_s = \frac{2 \text{ V}}{I_D} = \frac{2 \text{ V}}{4 \text{ mA}} = 500 \Omega$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_s}{r_s + R_s} = \frac{500}{250 + 500} = \frac{2}{3}$$

44. ① P-ch DMOS : $V_P > 0$ ，且有預置通道

② N-ch EMOS : $V_t > 0$ ，且無預置通道

③ P-ch DMOS : 工作在飽和區之條件

$$V_{GD} \geq V_P \Rightarrow V_{GS} - V_{DS} \geq V_P \Rightarrow V_{DS} \leq V_{GS} - V_P$$

$$45. I_1 = \frac{V_i - V_-}{R_1} = \frac{V_i}{R_1} = \frac{V_i}{10 \text{ k}}$$

\because OPA 有 N.F.B， $\therefore V_- = V_+ = 0 \text{ V}$


$\therefore R_2$ 與 R_4 可視為並聯 $\Rightarrow I_1 \times R_2 = I_2 \times R_4$

$$\therefore I_2 = \frac{V_i}{10 \text{ k}} \times \frac{100 \text{ k}}{1 \text{ k}} = 10 V_i \text{ (mA)}$$

依據 K.C.L $\Rightarrow I_3 = I_1 + I_2 = 10.1 V_i \text{ (mA)}$

$$V_o = (-I_3 \times R_3) + (-I_2 \times R_4) = (-10.1 V_i) + (-10 V_i)$$
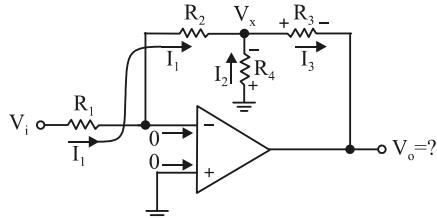
$$= -1020 V_i, \therefore A_V = \frac{V_o}{V_i} = -1020$$



46. P.S 將非理想的 V_{io} 等效在一理想 OPA 的正端外側

\because OPA NFB 且 $V_o \neq \pm V_{sat}$ ， $\therefore V_- = V_+ = V_{io}$


$$I_1 = \frac{V_- - 0}{R_1} = \frac{\pm 10 \text{ mV}}{10 \text{ k}\Omega} = \pm 1 \mu\text{A}$$

$$V_x = I_2 \times R_4 = I_1 \times (R_2 + R_1) \Rightarrow I_2 \times 1 \text{ k} = (\pm 1 \mu\text{A}) \times (20 \text{ k})$$

$$\Rightarrow I_2 = \pm 20 \mu\text{A}$$

依據 K.C.L $\Rightarrow I_3 = I_1 + I_2 = \pm 21 \mu\text{A}$
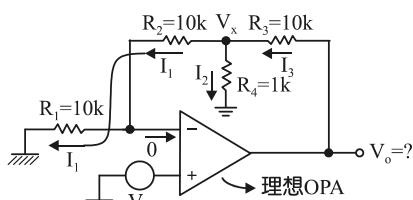
$$V_o = (+I_3 \times R_3) + (+I_2 \times R_4) = (\pm 21 \mu\text{A} \times 10 \text{ k}) + (\pm 20 \mu\text{A} \times 1 \text{ k}) \\ = (\pm 210 \text{ mV}) + (\pm 20 \text{ mV}) = \pm 230 \text{ mV}$$



47. 依據重疊定理：

$$V_o = \frac{-R_2}{R_1} \times V_y + (1 + \frac{R_2}{R_1}) \times [\frac{R_4}{R_3 + R_4} \times V_x] = -5 V_y + 3 V_x$$

$$\therefore 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{10 \text{ k}}{2 \text{ k}} = 6$$

$$(1 + \frac{R_2}{R_1}) \times \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 3 \Rightarrow \frac{R_4}{4 \text{ k} + R_4} = \frac{3}{6} \Rightarrow R_4 = 4 \text{ k}\Omega$$

$$48. f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{6RC}}$$

$$49. \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}, T = 2RC \ln(\frac{1+\beta}{1-\beta})$$

$$50. f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \text{ (Hz)}, \text{ 振盪條件} : \frac{R_3}{R_4} \geq \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}$$