

101 學年四技二專第四次聯合模擬考試 電機與電子群 專業科目 (一) 詳解

101-4-03-4

101-4-04-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	B	C	A	C	A	D	C	A	D	B	C	A	C	B	D	B	D	C	C	C	A	B	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	C	B	D	B	A	C	A	A	C	D	A	D	B	D	A	D	C	D	B	B	A	C	D	D

第一部份：基本電學

1. 此物質帶有之電量為

$$(8-4) \times (-1.602 \times 10^{-19}) = -6.4 \times 10^{-19} \text{ 庫倫}$$

$$V_{ba} = V_b - V_a = \frac{W_{ba}}{Q} = \frac{20 \times 10^{-19}}{4 \times (-1.602 \times 10^{-19})} = -3.12 \text{ V}$$

$$V_b = V_{ba} + V_a = -3.12 + 5.12 = 2 \text{ V}$$

2. LED 燈泡需支出

$$2.6 \times (10 \times 10^{-3} \times 30000) + 300 = 1080 \text{ 元}$$

白熾燈泡需支出

$$[(2.6 \times 60 \times 10^{-3} \times 3000) + 20] \times \frac{30000}{3000} = 4880 \text{ 元}$$

使用 LED 燈泡共可省 $4880 - 1080 = 3800$ 元

3. 甲丙串 $\eta_{甲} \times 0.9 = \frac{360}{500} \rightarrow \eta_{甲} = \frac{360}{500 \times 0.9} = 0.8$

$$\text{乙丙串 } \eta_{乙} \times 0.9 = \frac{252}{400} \rightarrow \eta_{乙} = \frac{252}{400 \times 0.9} = 0.7$$

$$P_{甲乙in} = \frac{112}{\eta_{甲} \times \eta_{乙}} = \frac{112}{0.8 \times 0.7} = 200 \text{ W}$$

4. 電阻係數之單位方式常以下式表達

$$\Omega \cdot \text{m}^2 / \text{m} \text{ 或 } \Omega \cdot \text{cm}^2 / \text{m} \text{ 或 } \Omega \cdot \text{cm} \text{ 或 } \Omega \cdot \text{m}$$

或 歐姆·圓密爾/呎

5. $\therefore D = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \text{ mm} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \times 10^{-3} \text{ m}$

$$A_a = A_b = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{8} \times \left(\frac{4}{\sqrt{\pi}} \times 10^{-3}\right)^2 = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$R_a = \rho \frac{\ell}{A} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{1}{2 \times 10^{-6}} = 0.1 \Omega$$

$$R_b = \rho \frac{\ell}{A} = 1 \times 10^{-6} \times \frac{1}{2 \times 10^{-6}} = 0.5 \Omega$$

$$R = R_a // R_b = 0.1 // 0.5 = 0.0833 \Omega$$

6. (1) S 未閉合前，由電壓分配定則求得

$$V_1 = 100 \times \frac{20}{20+80} = 20 \text{ V}$$

(2) S 閉合時， $V_1 + V_2 = 100$ ， $\therefore V_2 = 78$ ， $\therefore V_1 = 22 \text{ V}$

$$\text{故電流增加 } \Delta I = \frac{22 \text{ V} - 20 \text{ V}}{20 \Omega} = 0.1 \text{ A}$$

$$7. \begin{cases} (25 \text{ m} - I_A) \times (R_1 + R_2 + R_3) = 10 \text{ m} \times R_A \\ (50 \text{ m} - I_A) \times (R_2 + R_3) = 10 \text{ m} \times (R_A + R_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (25 \text{ m} - 10 \text{ m}) \times (R_1 + R_2 + R_3) = 10 \text{ m} \times 1 \text{ k} \\ (50 \text{ m} - 10 \text{ m}) \times (R_2 + R_3) = 10 \text{ m} \times (1 \text{ k} + R_1) \end{cases}$$

$$\text{化簡得 } R_1 = 333.3 \Omega$$

8. 因 $4 \times 8 = 8 \times 4$ ，電橋平衡，電壓源 8 V 沒電流流出，故電路電流 $I = 0 \text{ A}$

$$9. \text{ 由 KCL 知 } 4 = \frac{V_a - (-24)}{12} + \frac{V_a - 12}{6}$$

$$\text{化簡得 } V_a = 16 \text{ V}, I_{6\Omega} = \frac{V_a - 12}{6} = \frac{16 - 12}{6} = \frac{2}{3} \text{ A}$$

$$10. \therefore V = \frac{KQ}{d} = \frac{KQ}{d^2} \times d = E \times d, \text{ 由公式導出}$$

知曲線下面積表示電位差

$$\text{A 段電位差為 } \frac{1}{2} \times 2 \times 5 = 5 \text{ V}$$

$$\text{B 段電位差為 } 2 \times (10 - 5) = 10 \text{ V}$$

$$\text{C 段電位差為 } (2 + 4) \times (20 - 10) \times \frac{1}{2} = 30 \text{ V}$$

$$\text{D 段電位差為 } 4 \times (25 - 20) = 20 \text{ V}$$

$$\text{E 段電位差為 } (4 + 6) \times (30 - 25) \times \frac{1}{2} = 25 \text{ V}$$

$$\text{總電位差為 } 5 + 10 + 30 + 20 + 25 = 90 \text{ V}$$

$$11. \therefore H = \frac{NI}{\ell} = \frac{NI}{2\pi r}, \text{ 電場強度與距離成反比}$$

$$\therefore \frac{H_1}{H} = \frac{r}{r_1}, \therefore H_1 = \frac{r}{r_1} \times H = \frac{10}{5} \times 40 = 80 \text{ AT/m}$$

$$12. \therefore F = I\ell B = \frac{\mu_0 I \ell}{2\pi a} \text{ 化簡得}$$

$$\therefore a = \frac{\mu_0 I \ell}{2\pi B} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi \times 4 \times 10^{-7}} = 0.5 \text{ m}$$

$$13. \text{FF} = \frac{\text{有效值}}{\text{平均值}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 最大值}}{\frac{1}{2} \text{ 最大值}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.15$$

$$14. \text{(A) } R_{TH} = \{R_0 // [R_1 + (R_2 // R_3)]\} + R_4$$

$$= [60 // (20 + 20 // 20)] + 30 = 50 \Omega$$

$$E_{TH} = I_0 \times \{R_0 // [R_1 + (R_2 // R_3)]\}$$

$$= 1.5 \times \{60 // [20 + (20 // 20)]\} = 30 \text{ V}$$

$$\tau = R_{TH} \times C = 50 \times 10 \times 10^{-6} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ 秒}$$

$$\therefore t = 1 \text{ ms} = 2 \tau$$

$$\begin{aligned} \therefore v_C(1 \text{ ms}) &= E_{TH}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 30 \times (1 - e^{-2}) \\ &= 30 \times (1 - 0.135) = 26 \text{ V} \end{aligned}$$

15. r.p.m = 每分鐘轉幾圈，頻率 = 每秒轉幾圈

$$\text{頻率 } f = \frac{10,800 \text{ 轉/分}}{60 \text{ 秒/分}} = 180 \text{ 轉/秒} = 180 \text{ r.p.s} = 180 \text{ Hz}$$

$$\text{時間 } t = 36 \text{ 轉} \times \frac{1}{180} \text{ 秒/轉} = 0.2 \text{ 秒}$$

16. 考慮 V_i 時，因 ω 非常大

$$\text{故 } X_C = \frac{1}{\omega C} = 0 \Omega, C \text{ 視為短路，由分壓得}$$

$$\therefore V_o' = 6 \sin \omega t \times \frac{3 \text{ k}}{6 \text{ k} + 3 \text{ k}} = 2 \sin \omega t \text{ V}$$

考慮 6 V 時，因 $f = 0$ ，故 $X_C = -\frac{1}{\omega C}$ 趨近無限大

電容 C 視為開路， $\therefore V_o'' = 6 \text{ V}$

$$\text{得 } V_o = V_o' + V_o'' = 6 + 2 \sin \omega t \text{ V}$$

17. $\bar{Z} = R - jX_C = 30 - j40 = 50 \angle -53^\circ \Omega$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{100 \angle 30^\circ}{50 \angle -53^\circ} = 2 \angle 83^\circ \text{ A}$$

$$\bar{V}_C = \bar{I} \times \bar{X}_C = 2 \angle 83^\circ \times 40 \angle -90^\circ = 80 \angle -7^\circ \text{ V}$$

18. $f_p = 2f = 120 \text{ Hz}$ ， $I = \frac{100}{50} = 2 \text{ A}$

$$P_{\max} = 2VI = 2 \times 100 \times 2 = 400 \text{ W}，P_{\min} = 0 \text{ W}$$

$$P_{\text{av}} = VI = 100 \times 2 = 200 \text{ W}$$

19. $\bar{S} = P - jQ = \bar{E}^* \times \bar{I} = 20 \angle -15^\circ \times 5 \angle -15^\circ$

$$= 100 \angle -30^\circ = 50\sqrt{3} - j50 \text{ VA}$$

20. $\bar{Z}_1 = R + j(X_L - X_C) = 40 + j(30 - 60)$

$$= 40 - j30 = 50 \angle -37^\circ \Omega$$

當 $f' = 2f \Rightarrow X_L' = 2X_L = 60 \Omega$ ， $X_C' = \frac{1}{2}X_C = 30 \Omega$

$$\therefore \bar{Z}_2 = 40 + j(60 - 30) = 40 + j30 = 50 \angle 37^\circ \Omega$$

$$\therefore Z_1 = Z_2 \Rightarrow I_2 = I_1$$

21. $\therefore X_L = 2\pi fL$ ， $\therefore X_L \propto f$ ， $\therefore \frac{X_{LO}}{X_L} = \frac{f_0}{f}$

$$f_0 = f \times \sqrt{\frac{X_C}{X_L}} = 120 \times \sqrt{\frac{60}{2160}} = 20 \text{ Hz}$$

$$X_{LO} = X_L \times \frac{f_0}{f} = 2160 \times \frac{20}{120} = 360 \Omega$$

$$Q_S = \frac{X_{LO}}{R} = \frac{360}{30} = 12$$

22. 因 $X_L = X_C = 20 \Omega$ 電路達諧振現象，故流過兩元件之路支電流相等，又因相位相反，因此電流和為零，故安培表顯示零

$$23. X_L' = \frac{R^2 + X_L^2}{X_L} = \frac{3^2 + 30^2}{30} = 30.3 \Omega$$

$$Q_p = \frac{X_L}{R} = \frac{30}{3} = 10 \geq 10$$

$$\therefore f_0 = f \times \sqrt{\frac{X_C}{X_L'}} = 100 \times \sqrt{\frac{60}{30}} = 141.4 \text{ Hz}$$

$$\frac{R^2 + X_L^2}{X_L} = X_C，X_L = \sqrt{\left(\frac{L}{C} - R^2\right)}$$

$$f_0 = \sqrt{\left(\frac{1}{(2\pi)^2 LC} - \left(\frac{R}{2\pi L}\right)^2\right)}，f_0 = f \sqrt{\left(\frac{X_C}{X_L} - \left(\frac{R}{X_L}\right)^2\right)} \text{ Hz}$$

因在串並聯諧振電路 $f_0 \neq f \times \sqrt{\frac{X_C}{X_L'}}$ (X_L' 內包含 R，無

法與 f 成正比)，若 $Q_p = \frac{X_L}{R} \geq 10$ ，則 $f_0 = f \sqrt{\frac{X_C}{X_L}}$

24. P 與 V 不變，則 $P = VI_1 \cos \theta_1 = VI_2 \cos \theta_2$

$$\text{即 } 100 \times 0.8 = I_2 \times 1，\therefore I_2 = 80 \text{ A}$$

25. 負載不平衡時，且中性線斷，則負載小的兩端端電壓較大

第二部份：電子學

26. LSI 晶片上的元件數目為 1000~10000 個

27. (A) 所謂 P 型半導體是在本質半導體中摻雜 3 價的元素

(B) P 型半導體中的多數載子為電洞

(C) 當加以順向偏壓於 PN 接面時，空乏區增加，障壁電位下降

(D) 當 PN 接面加以逆向偏壓時，仍有少數載子的流動，稱之為逆向飽和電流

30. $\therefore C = \frac{\epsilon A}{d}$ ， $\therefore C \propto \frac{1}{d}$ ，當外加逆向電壓增加時，空乏區寬度將增加，空乏區形成之電容值隨之減少

$$31. I_{S(T2)} = I_{S(T1)} \times 2^{\frac{T_2 - T_1}{10}}$$

$$I_{S(40^\circ C)} = 5n \times 2^{\frac{40-20}{10}} = 5n \times 2^2 = 20 \text{ nA}$$

$$32. V_{DC} = \frac{118+102}{2} = 110 \text{ V}，V_{r(\text{rms})} = \frac{118-102}{2\sqrt{2}} = 5.65 \text{ V}$$

$$r\% = \frac{5.65}{110} \times 100\% = 5.14\%$$

$$33. V_o(t)_{(\max)} = (V_{i(\max)} - 4) \times \frac{5 \text{ k}}{3 \text{ k} + 5 \text{ k}}$$

$$= (28 - 4) \times \frac{5}{8} = +15 \text{ V}$$

34. 當二極體導通時，1 k Ω 上的最大壓降為：

$$V_{1 \text{ k}\Omega} = 3 - 0.7 = 2.3 \text{ V}$$

則導通時的最大電流為：

$$I = \frac{V_i - V_D}{R} = \frac{V_{1 \text{ k}\Omega}}{R} = \frac{2.3}{1 \times 10^3} = 2.3 \text{ mA}$$

最小電流即為二極體不導通時，亦即 0 mA

35. 次級線圈之有效值電壓電壓為

$$V_{2(\text{rms})} = V_{1(\text{rms})} \times \frac{N_1}{N_2} = 150\sqrt{2} \times \frac{1}{10} = 15\sqrt{2} \text{ V}$$

V_i 經半波整流及濾波後得

$$V_C = \sqrt{2}V_{2(\text{rms})} = \sqrt{2} \times 15\sqrt{2} = 30 \text{ V}$$

又當輸入於正半波時 D_2 off, D_3 on

$$V_o = 30 \times \frac{1 \text{ k}}{2 \text{ k} + 1 \text{ k}} = 10 \text{ (V)}, V_o < 12 \text{ V}$$

D_3 , off, 故 $V_o = 10 \text{ (V)}$

36. $Z_i = R_{B1} // r_{\pi} = 120 \text{ k} // 1 \text{ k} \doteq 1 \text{ k}\Omega$

$$Z_o = R_{B2} // R_C = 120 \text{ k} // 2.5 \text{ k} \doteq 2.5 \text{ k}\Omega = R_C$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_{B2} // R_C}{r_e} = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{2.5 \text{ k}}{10} = -250$$

$$A_i = |A_i| \times \frac{Z_i}{R_{iO}} = 250 \times \frac{1 \text{ k}}{2.5 \text{ k}} = 100$$

37. $R_{iS} = R_S + (R_B // r_{\pi}) = 5 \text{ k} + (300 \text{ k} // 1 \text{ k}) \doteq 6 \text{ k}\Omega$

38. $V_o = V_Z + V_{BE} = 6.3 + 0.7 = 7 \text{ V}$

$$I = \frac{V_i - V_o}{R_S} = \frac{12 - 7}{10} = 0.5 \text{ A}$$

39. (1) $V_a = V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \times \frac{4 \text{ k}}{2 \text{ k} + 4 \text{ k}} = 8 > V_Z = 6 \text{ (V)}$

\therefore 稽納二極體可正常工作

(2) 因 V_+ 為虛接地 $I_f = \frac{V_Z}{R_2} = \frac{6}{4 \text{ k}} = 1.5 \text{ (mA)}$

(3) $I_Z = I_1 - I_f = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_1} - I_f = \frac{12 - 6}{2 \text{ k}} - 1.5 = 1.5 \text{ (mA)}$

40. 總電壓增益

$$A_{VT} = A_{V1} \times A_{V2} \times A_{V3} \cdots \cdots A_{Vn} = 20 \log(A_V)^n \text{ (dB)}$$

41. $I_B = \frac{10 - 0.6}{100 \text{ k}} = 0.094 = 94 \mu\text{A}$

$$I_C = \beta \times I_B = 49 \times 94 \mu \cong 4.61 \text{ mA}$$

$$V_C = I_C \times R_C = -4.61 \text{ m} \times 1.2 \text{ k} \cong -5.472 \text{ V}$$

42. $V_{GS} = V_G - V_S = -3 - 0 = -3 \text{ V}$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 9 \text{ m} \left(1 - \frac{-3}{-4.5}\right)^2$$

$$= 9 \text{ m} \times \frac{1}{9} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 12 - 1 \text{ m} \times 3 \text{ k} = 9 \text{ V}$$

43. $P_o \text{ (dBm)} = 10 \log\left(\frac{P_o}{P_i}\right) = 10 \log\left(\frac{P_o}{10 \text{ mW}}\right) = -20 \text{ dBm}$

$$P_o = 10 \text{ mW} \times 10^{-2} = 0.1 \text{ mW}$$

44. $V_G = V_{DD} \times \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 24 \times \frac{1 \text{ M}}{3 \text{ M} + 1 \text{ M}} = 6 \text{ V}$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 6 - 0 = 6 \text{ V}$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_i)^2 = 0.3 \text{ m}(6 - 2)^2 = 4.8 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 24 - 2 \text{ k} \times 4.8 \text{ m} = 14.4 \text{ V}$$

45. $V_- = 12 \times \frac{6 \text{ k}}{6 \text{ k} + 6 \text{ k}} = 6 \text{ V}$, $V_+ = 12 \times \frac{6 \text{ k}}{6 \text{ k} + 3 \text{ k}} = 8 \text{ V}$

因 $V_+ > V_-$, OPA 之輸出為 $+V_{\text{sat}}$

故 LED₁ 亮, LED₂ 暗

46. 輸出端 V_o 的正飽和電壓及負飽和電壓與 V_{ref} 無關

47. 當 $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$, $V_+ = 12 \times \frac{6 \text{ k}}{3 \text{ k} + 6 \text{ k}} = 8 \text{ V}$

又 $V_- = 6 \text{ V}$, $V_+ > V_-$, $\therefore V_o = +V_{\text{sat}} = 10 \text{ V}$

48. $\therefore V_{PP} = 6 \text{ V}$, $\therefore V_{\text{rms}} = \frac{V_{PP}}{2\sqrt{2}} = \frac{6}{2\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \text{ V}$

由圖知 $V(t) = 10 + 3 \sin \omega t \text{ V}$, $\therefore V_{\text{av}} = 10 \text{ V}$

$$\therefore V_{\text{rms}} = \sqrt{10^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{A^2 + (B)^2}$$

$$\text{得 } A = 10 \text{ V}, B = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$2A + 6\sqrt{2}B = 2 \times 10 + 6\sqrt{2} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = 38$$

49. 假設全通

$$\text{則 } V_o = \frac{\frac{4 - 0.6}{2 \text{ k}} + \frac{12 - 0.6}{1 \text{ k}} + \frac{2 - 0.6}{2 \text{ k}} + 0}{\frac{1}{2 \text{ k}} + \frac{1}{1 \text{ k}} + \frac{1}{2 \text{ k}} + \frac{1}{1 \text{ k}}} = 4.6 \text{ V}$$

(與題目不符合, 即假設全通為錯誤!)

故只有 12 V 端導線通, $\therefore \Sigma I_i = \Sigma I_o$

$$\Rightarrow \frac{12 - 0.6 - V_o}{1 \text{ k}} = \frac{V_o}{1 \text{ k}} \Rightarrow \text{化簡得 } V_o = 5.7 \text{ (V)}$$

50. 韋恩電橋振盪器之正回授電路決定振盪頻率, 負回授電路決定增益